

ESCOLA SECUNDÁRIA DE EMÍDIO NAVARRO


Teste de Electricidade e Electrónica Módulo 4

10º PEL - 14/03/07


Leia com atenção cada questão, antes de responder. Bom trabalho!

- Um circuito eléctrico é constituído por uma resistência de $150\ \Omega$ e um condensador com capacidade de $15\ \mu F$, ligados em série. Sabendo que o circuito é alimentado por uma tensão alternada $U = 40\ V$ e $f = 50\ Hz$, calcule:
 a) A impedância do circuito
 b) A intensidade absorvida

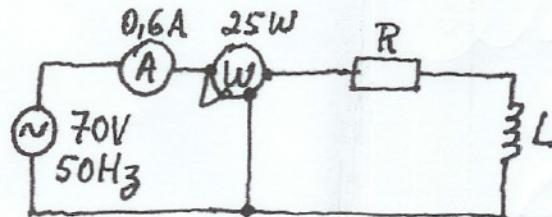
- Observe a figura. Calcule:
 a) Os valores de R , X_L e Z
 b) A potência reactiva do circuito
 c) O factor de potência



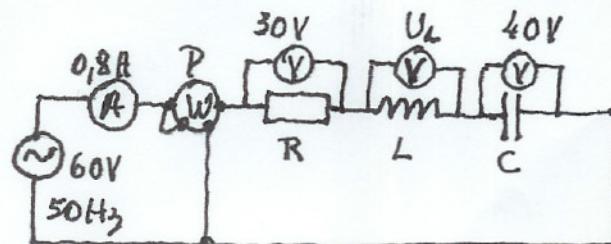
- Observe a figura ao lado. Calcule:
 a) A potência activa P
 b) O valor de U_L
 c) Os valores de R , X_L e X_C
 d) O factor de potência e o ângulo φ



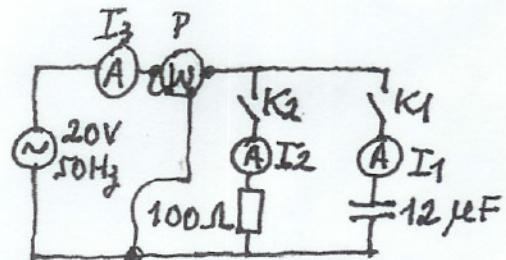- Observe o esquema eléctrico representado.
 a) Calcule os valores que os aparelhos devem indicar quando se liga apenas K_1
 b) Idem, se ligar apenas K_2
 c) Idem, se ligar K_1 e K_2 simultaneamente



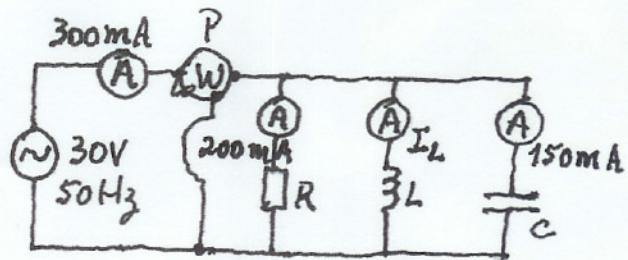- Na figura representa-se um ensaio efectuado. Calcule:
 a) Os valores de I_L e X_L
 b) Os valores de R e de X_C
 c) O valor de P
 d) A frequência de ressonância do circuito



- Explique em que consiste a ressonância de um circuito eléctrico e quais as diferentes condições que se verificam quando se provoca a ressonância de um circuito RLC série.

J. Matias